

❖ الهدف: قراءة و رسم دارة كهربائية

1. تعريف الرسم البياني الكهربائي

الرسم البياني الكهربائي هو تعبير بياني .....

يختلف الرسم البياني الكهربائي عن الرسم التقني:

.....  
.....

2. انواع الرسوم

- رسم بياني مقنن لدارة كهربائية
- رسم بياني لدارة كهربائية: تمثيل عام
- رسم بياني لدارة كهربائية: تمثيل خطي

3. بعض القواعد الأساسية: كتاب الدروس صفحة 144 و 145 و 146 و 147 و 147

4. الأنشطة التطبيقية كراس الأنشطة صفحة 161 و 162 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 و 171


5. الخلاصة:

❖ انواع المصابيح: مصباح الإشارة : .....


مصباح الإضاءة .....

❖ التحكم في دارة كهربائية من عدة أماكن

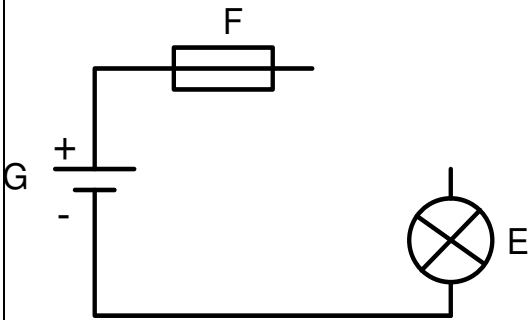➤ التحكم في المصباح من مكانين مختلفين معا ( S1 مع S2 ) (الربط بالتسلسل)



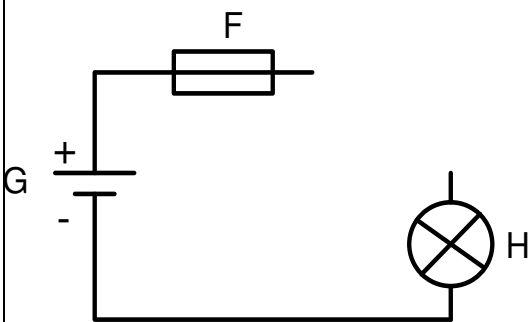➤ التحكم في المصباح من مكانين مختلفين (S1 او S2 ) (الربط بالتوازي)



6. إصلاح النشاط 12 صفحة 170 كراس الأنشطة

