

تمرين عدد 1

أخذ أئمن سكيناً من حديد وقربه من مسمار حديدي صغير فلم يجذبه ، وبعد ذلك حك السكين على جسم مجهول ثم قرب السكين من المسمار ثانية فجذبه وبقي قادراً على جذبه.

1. ما الذي حدث للسكين بعد حكه ؟


2. ما هو الجسم المجهول ؟

3. هل السكين من حديد صلب أم من حديد لين ؟ علل جوابك.

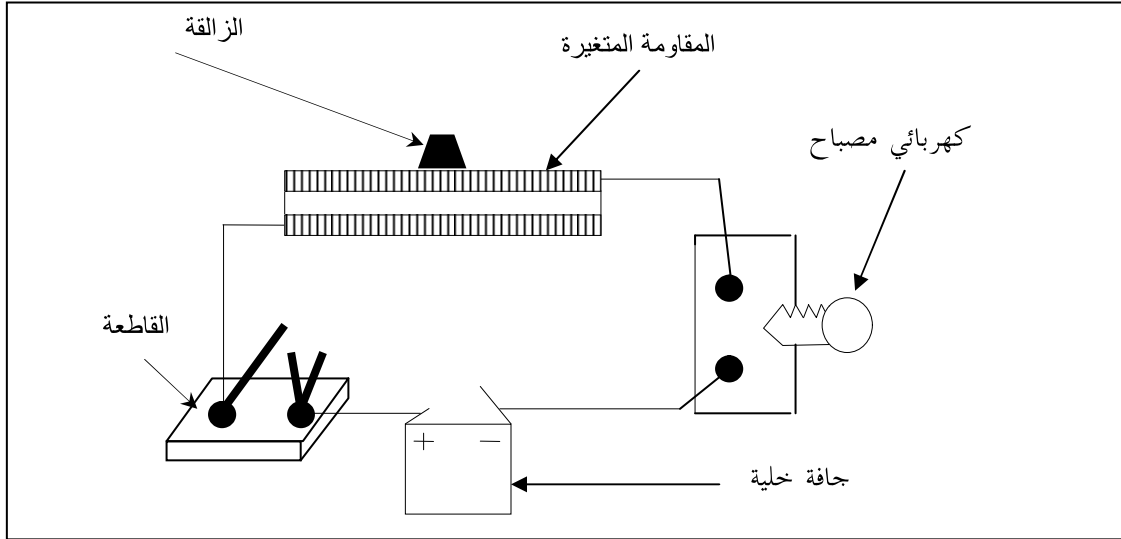4. هل يمكن أن يصبح السكين قادراً على جذب المسمار دون لمس الجسم المجهول ؟ إن نعم ماذا تسمى هذه الطريقة ؟

تمرين عدد 2

قمنا بإنجاز دائرة كهربائية بالتسلسل تتضمن العناصر التالية : خلية جافة - قاطعة - مصباح كهربائي - مقاومة متغيرة.



1. أنجز رسماً بيانياً لهذه الدائرة عندما تكون مغلقة وحدد فيها اتجاه التيار الكهربائي.

2. حدد من بين هذه العناصر الكهربائية المولد الكهربائي والمتقبلات.

• المولد الكهربائي:

• المتقبلات:



3. ماذا نلاحظ عندما نغلق القاطعة؟

.....

4. إذا قمنا بتحريك الزاqqة للمقاومة المتغيرة.

أ - هل تتأثر إنارة المصباح الكهربائي؟

.....

ج - ما هي وظيفة المقاومة المتغيرة؟

.....

5. بعد بضع دقائق من غلق الدارة وضعنا إصبعنا على المصباح فوجدناه ساخنا.

هذا التأثير يسمى التأثير..... للتيار الكهربائي.

التأثيرات الأخرى للتيار الكهربائي هي :

.....


.....

.....

.....

تمرين عدد 3

1- قمنا بإنجاز التركيب التالي :

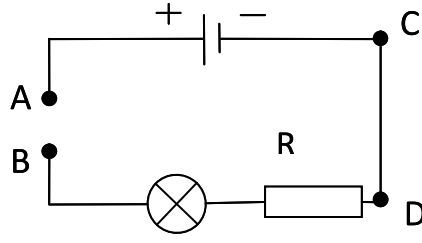

دارة رقم 1

أ - ماذا نلاحظ عند غلق الدارة بوضع قطعة من الحديد بين النقطتين A و B (هل ينير المصباح أم لا؟)

.....

ب - ماذا نلاحظ عند غلق الدارة بوضع قطعة من الخشب بين النقطتين A و B؟

.....

د - كيف نصنف مادة الحديد من خلال هذه التجربة؟

.....


ه - كيف نصنف مادة الخشب من خلال هذه التجربة؟

.....



2- وضعنا بين النقطتين A و B جهاز جديد

- هذا الجهاز يسمى:
- دور هذا الجهاز هو:

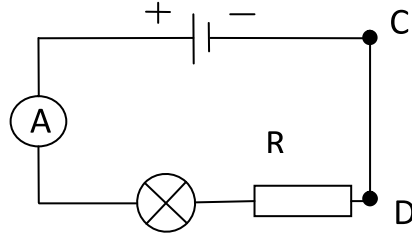

دائرة رقم 2

3- إستقرت إبرة هذا الجهاز على التدريجة 40 أي ($n = 40$) علما وأن التدريجة القصوى على شاشة هذا الجهاز هي 100 أي ($N = 100$) أما العيار المستعمل فهو 200 mA أي ($C = 200 \text{ mA}$)

أ - ضع علامة (X) أمام العلاقة الصحيحة لحساب شدة التيار الكهربائي

☐ $I = \frac{N \times C}{n}$

☐ $I = \frac{n \times C}{N}$

☐ $I = \frac{n \times N}{C}$

ب- احسب شدة التيار الكهربائي I بوحدة المليأمبير (mA).

.....

.....

ج - حول شدة التيار الكهربائي I بوحدة الأمبير.

.....

.....

4- عوضنا الأمبير متر إلبري بآخر رقمي لقيس شدة التيار الكهربائي ، هذا الأمبير متر له العيارات التالية ؛

0.1mA - 10mA - 20mA - 100mA - 200mA - 2A .

أ _ على أي عيارات يمكن تعديل الأمبير متر لقيس الرقمي لقيس شدة التيار في الدارة رقم (II) ؟

.....

.....

ب _ ما هو العيار الأكثر دقة من بين هذه العيارات المختارة.

.....

.....



جـ سجلنا على هذا الأمبير متر الرقمي النتيجة التالية $I = 80.3 \text{ mA}$ أيهما أدق الأمبير متر الرقمي أم الأمبير متر الإبري؟

.....
.....

5- ضع علامة (X) في الخانة المناسبة أمام البيانات التالية

البيانات	خطأ	صواب
إذا أعدنا ترتيب عناصر الدارة رقم (II) فإن شدة التيار الكهربائي لا تتغير.		
إذا حذفنا من الدارة رقم (II) المقاومة R ووضعنا مكانها مصباحا فإن شدة التيار الكهربائي ستتغير		
إذا أضفنا مصباحا آخر للدارة رقم (II) دون حذف المقاومة طبعا فإن الإضاءة ستتناقص		
إذا أضفنا مصباحا آخر للدارة رقم (II) فإن مقاومة الدارة سترتفع		

