

العلوم الفيزيائية  
فرض تألفي عدد 1

السنة السابعة أساسي : .....  
الفوج : ...

الاسم و اللقب : ..... القسم : ..... الرقم : .....

تمرين عدد 1 :

أكمل الجدول التالي :

الرمز	العنصر الكهربائي
	المولد الكهربائي
	القاطع
	المصباح
	محرك

ب- عرف النواقل : .....

ج-

1- ماهو نوع هذه الدائرة (بالتسلسل أو بالتوازي)

.....

2- ماهي أنواع التأثيرات التي يحدثها التيار الكهربائي في هذه الدائرة؟

.....

تمرين عدد 2 :

(I) أكتب اسم التحول تحت كل رسم



(II) قام التلاميذ بمتابعة تطور الحرارة O لجسم صلب  
فتحصلوا على الرسم البياني التالي

1- هل يمثل هذا الرسم البياني للتجمد أو الرسم التياري للانصهار ؟ علل جوابك

.....  
.....

2- عند أي درجة يتم هذا التحول ؟

.....

3- اذكر الحالة الفيزيائية لكل جزء ؟

الجزء الأول : .....

الجزء الثاني : .....

الجزء الثالث : .....

4- استنتج درجة تجمد الماء النقي ؟

.....

