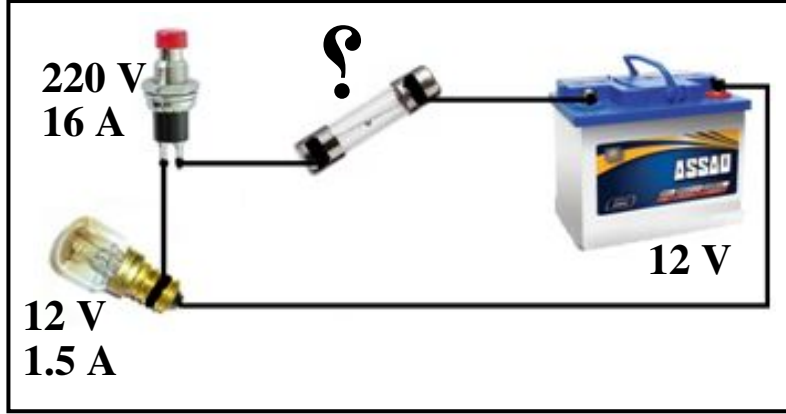


اسم ولقب التلميذ

قسم: 7 أساسي الرقم

الوظائف التقنية

I. وظيفة الحماية



1. لتوفير الحماية في الدارة الكهربائية السابقة اختر الصهيرات المناسبة ، بوضع (X) تحت الصهيرات المناسبة.

...../4

12 v – 1 A



.....

12 v – 1.5 A



.....

12 v – 2 A



.....

220 v – 2 A



.....

...../2

2. ما هي المكونات التي ستحميها الصهيرة في هذه الدارة؟


...../3

3. ما هي الحالات التي ينصهر فيها سلك الصهيرة بارتفاع شدة التيار الكهربائي في الدارة؟

.....

.....

.....

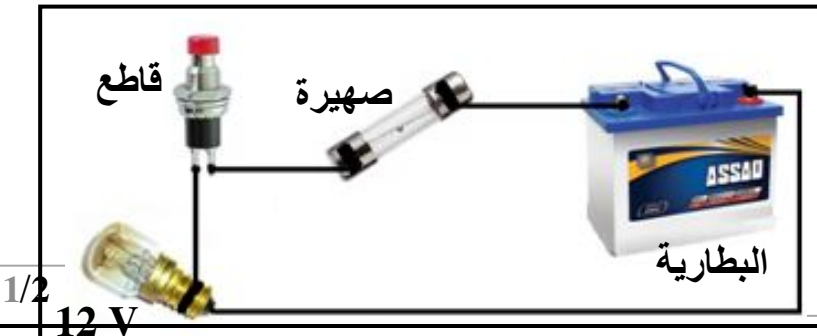

II. وظيفة التغذية



4. اتمم الجدول التالي بذكر حالة المصباح.

جهد البطارية	حالة المصباح
12 V	
2V	
50V	

5. اذكر 3 مصادر لتغذية المستمرة و 3 مصادر لتغذية المترددة.

مصادر التغذية المستمرة.....

مصادر التغذية المترددة.....


III. استعمال اجهزة قياس التيار الكهربائي.

6. ماذا يسمى هذا الجهاز؟.....

7. علل اجابتك؟.....

8. ماهو نوع التيار الكهربائي المُقاس؟.....

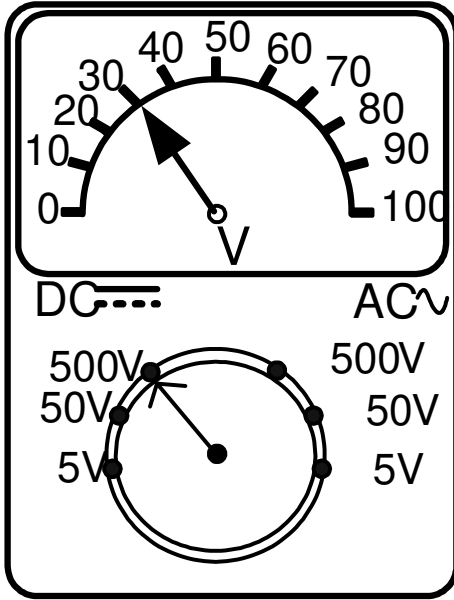9. استخرج القيمة المقاسة بهذا الجهاز؟.....



C=.....

L=.....

E=.....

U=.....

.....

.....

