

السيد: أحمد بن بلقاسم.	المدرسة الإعدادية بالمنار 1.
المستوى: 7 أساسي .....	الفرض التأليفي 2 في التربية التكنولوجية.
الضارب: 1.	التاريخ: 4 مارس 2010.
الرقم: .....	الاسم: ..... اللقب: .....

ملاحظة: لا يسمح لللاب تعلم الذات باستعمال الآلة الحاسبة.

كل تلميذ يستعمل أدوات الكتابة والرسم الخاصة به فقط و يمنع تبادل الأدوات بين التلاميذ.  
 تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.  
 تنجز الرسومات و الرموز بـ بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

### التمرين الأول:- 10 دقائق - 2.75 نقط

عمر الجدول التالي بما يناسب المواد المذكورة:

مثالان من استعمالات المادة	البلور	الألومينيوم	النحاس	الفولاذ
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....


### التمرين الثاني:- 5 دقائق - 3 نقط

أكمل الفراغات التالية بالعبارة المناسبة؟

- الفولتمتر - الصميرة - شدة التيار الكهربائي - طاقة صوتية - التغذية المستمرة - الخصائص الكهربائية - قاطع -
- زر ضاغط - المتقبل - الأمبر متر - ميكانيكية - الكهربائية .
- يمكن التحكم في فتح أو غلق الدارة الكهربائية باستعمال ..... أو .....
- تختلف ..... من عنصر تحكم إلى آخر.
- كل مصادر ..... لها قطب موجب و قطب سالب.
- يحول المصباح الطاقة الكهربائية إلى .....
- يركب ..... بالتوازي مع المتقبل أو مصدر التغذية.
- تحمى ..... الدارة الكهربائية بانصهارها عند ارتفاع طارئ في شدة التيار الكهربائي .
- يستعمل الامبر متر لقياس .....
- يحول ..... الطاقة الكهربائية إلى طاقة أخرى.
- تقاس قيمة شدة التيار في المتقبل باستعمال .....
- يحول المحرك الطاقة ..... إلى طاقة .....
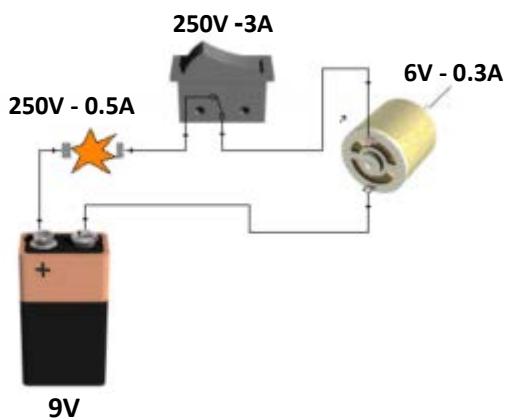
### التمرين الثالث:- 5 دقائق - 2 نقطتان

لاعلاقة لأسئلة الدارة الأولى بأسئلة الدارة الثانية.




**أحيط الجواب الصحيح بدائرة.**  
نلاحظ أن الصهير قد انصهرت و ذلك نتيجة:  
- حدوث دارة مقصورة  
- كثرة المتقبلات  
- عدم تلاعيم جهدي المتقبل و مصدر التغذية

- لتشغيل الدارة بصفة عادية ضع العلامة (x)
- أمام مصدر التغذية المناسب ؟



- |     |                  |
|-----|------------------|
| 12V | بطارية : ذات جهد |
| 24V | ذات جهد          |
| 6V  | ذات جهد          |

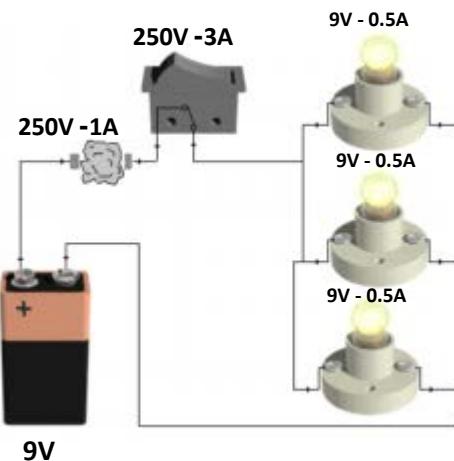

**أحيط الجواب الصحيح بدائرة.**  
نلاحظ أن الصهير قد انصهرت و ذلك نتيجة:  
- حدوث دارة مقصورة  
- كثرة المتقبلات  
- عدم تلاعيم جهدي المتقبل و مصدر التغذية

- لتشغيل الدارة بصفة عادية ضع العلامة (x)
- أمام الصهير المناسبة ؟






- |             |       |
|-------------|-------|
| 250V - 2A   | صهير: |
| 250V - 0.5A | صهير: |
| 250V - 0.4A | صهير: |

## 2.25 نقل
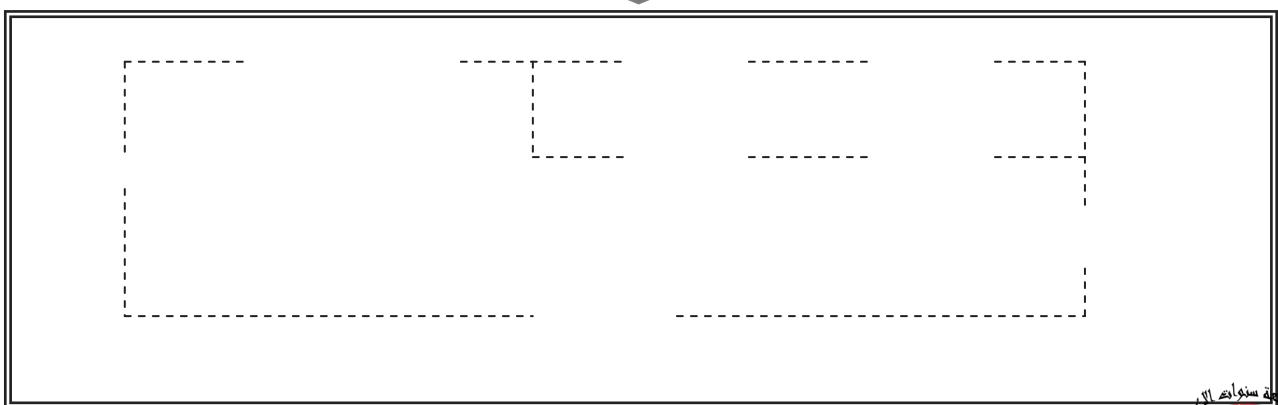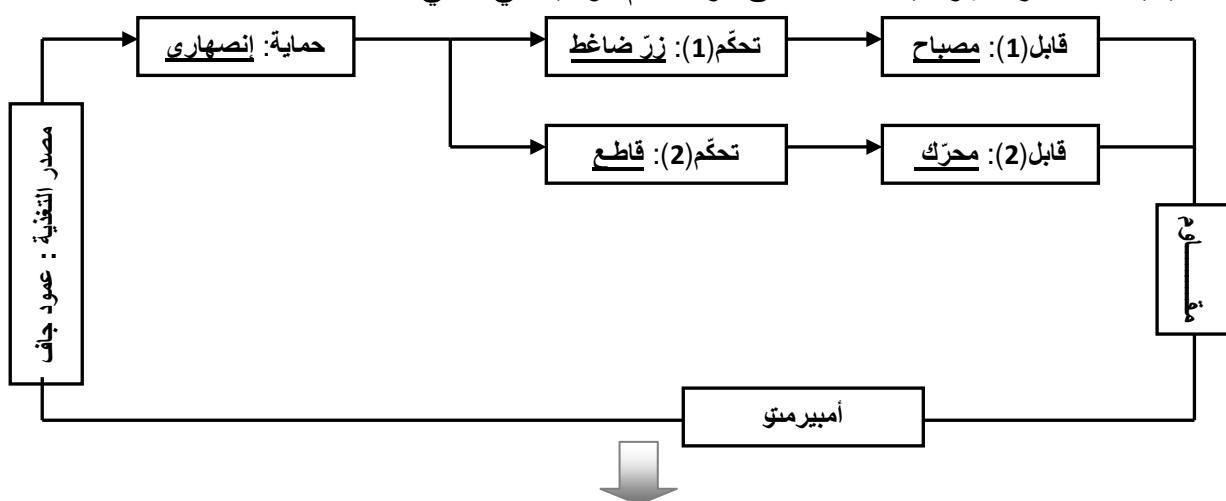
## التمرين الرابع: - 10 دقائق -

أرسم رسميا بيانيا لدارة كهربائية اعتمادا على الرسم الوظيفي التالي :



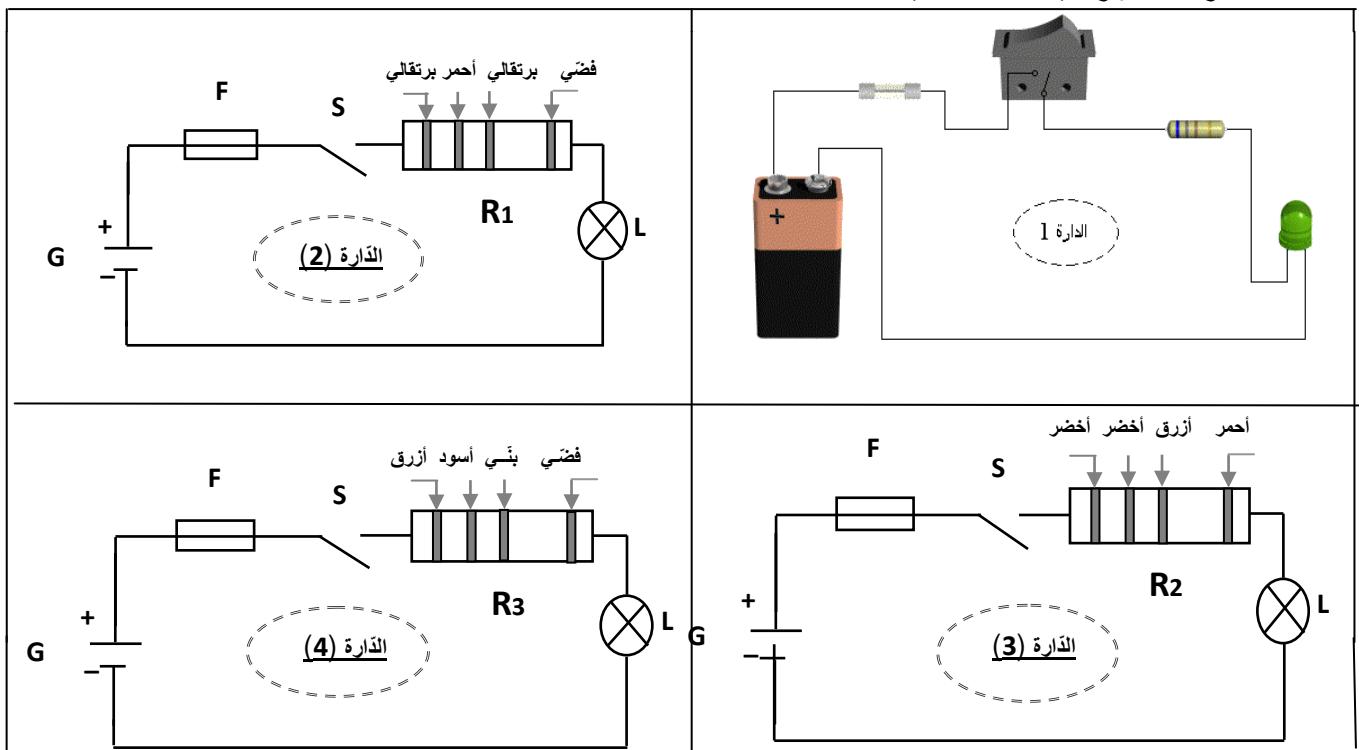

أذكر أسماء المكونات الكهربائية الموجودة في الدارة الأولى (1)، مع رسم الرمز المناسب.

### جدول رموز الألوان

الرمز (4)	الرمز (3)	الرمز (2)	الرمز (1)	اللون
20%	1	0	0	أسود
1%	10	1	1	بني
2%	100	2	2	أحمر
	1000	3	3	برتقالي
	10000	4	4	أصفر
	100000	5	5	أخضر
	10000000	6	6	أزرق
		7	7	بنفسجي
		8	8	رمادي
		9	9	أبيض
5%	$10^{-1}$			ذهبي
10%	$10^{-2}$			فضي

إسم المكون	الرمز
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....


بالإعتماد على جدول رموز الألوان أبحث عن قيمة مقاومة المقاومات الموجودة في الدارات (2) ، (3) ، (4).

$$\dots \text{ } K\Omega \pm \dots \% = \dots \Omega \pm \dots \% = R_1$$

$$\dots \text{ } M\Omega \pm \dots \% = \dots \Omega \pm \dots \% = R_2$$

$$\dots \text{ } K\Omega \pm \dots \% = \dots \Omega \pm \dots \% = R_3$$

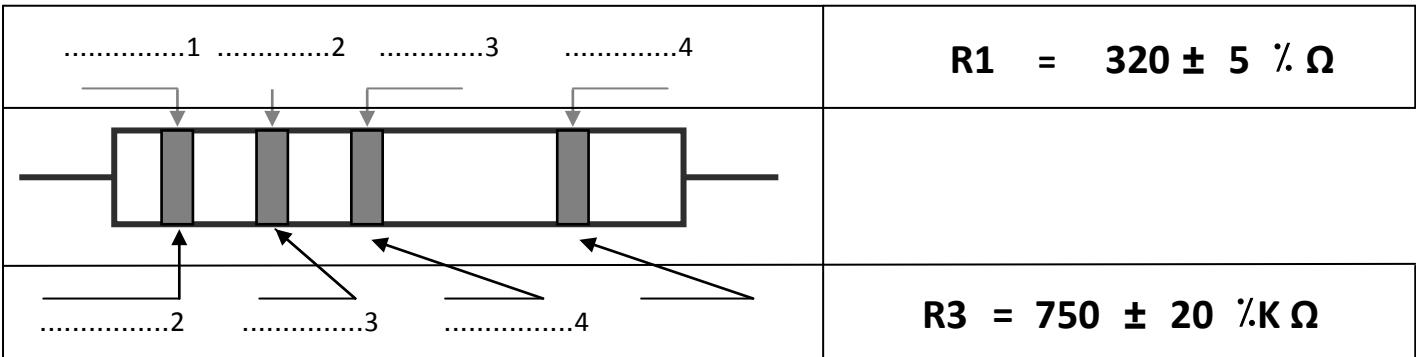مراجعة سوالاته الـ 4 ابحث عن رموز الألوان لمقاييس المقاومات التالية:



### التمرين السادس: - 10 دقائق - 3.25 نقط


(1) أضف على الدارة -2- من التمرين 5 جهازا يمكن من قيس فارق جهد مصدر التغذية.

ماذا يسمى هذا الجهاز؟ ..... كيف يتم تركيبه مع مصدر التغذية؟ .....

(2) أثناء عملية القياس تم استعمال العيار  $C = 5V$ . ما هو سلم هذا الجهاز؟ .....  $E =$  .....  $I =$  ..... علماً أن التيار مستمر - ما هي القراءة التي نحصل عليها؟ .....  $L =$  ..... - انظر الرسم أسفله.

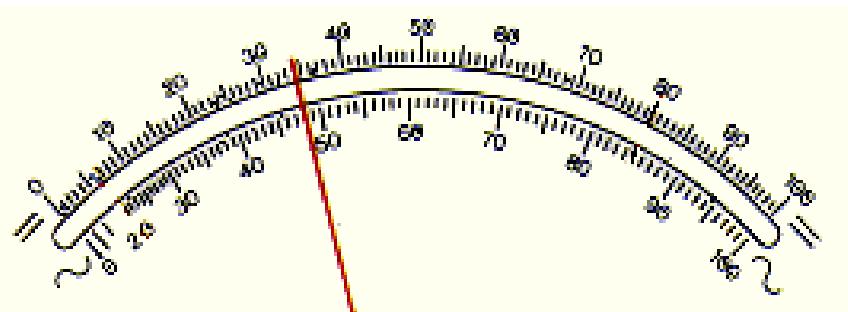(3) أحسب قيمة فارق جهد مصدر التغذية بال V و بال mV

$$U = ..... = ..... = ..... V = ..... mV$$



(4) ما هي وظيفة الأمبيرمتر المركب في دارة التمرين 4؟ ..... كيف تم تركيبه؟ .....

(5) أثناء عملية القياس تم استعمال العيار  $C = 200 mA$ . و سلم هذا الجهاز  $E = 150$  . فحصلنا على  $I = 120 mA$  ما هي القراءة التي أشار إليها المؤشر؟

$$L = ..... = ..... = .....$$

### التمرين السابع: - 5 دقائق - 2 نقطان

املا الفراغات في المعادلات التالية بالأرقام أو الوحدات المناسبة:

$$*1\Omega = 350 m\Omega + ... \times 10^{-3} \mu\Omega$$

$$**2M\Omega = 250 K\Omega + ... \times 10^{-3} \Omega$$

$$***3,7\Omega = 4\Omega - (200m\Omega + .... \mu\Omega)$$

$$****1,3 ... = 2000K\Omega - (5 \times 10^5 \Omega + 0,2 M\Omega)$$

يمكنك الاستعانة بجدول التحويل التالي:

$*M\Omega$	$*K\Omega$	$*\Omega$	$*m\Omega$	$\mu\Omega$

عمل موفقًا

